



Nome: _____ n.º _____ Turma: ☐ IL3A / ☐ IL3B
 Nome: _____ n.º _____ Turma: ☐ IL3A / ☐ IL3B
 Nome: _____ n.º _____ Turma: ☐ IL3A / ☐ IL3B
 Nome: _____ n.º _____ Turma: ☐ IL3A / ☐ IL3B


NOTA:

EXPERIÊNCIA 03: Teorema de Norton e Thevenin.


Lista de Material:

- 02 Fontes de Alimentação (Fonte + Cabo AC + Cabos banana-jacaré).
- 01 *Proto-Board*.
- 01 Multímetro.
- Resistores: 01 x 1kΩ, 02 x 4,7kΩ, 02 x 10kΩ.

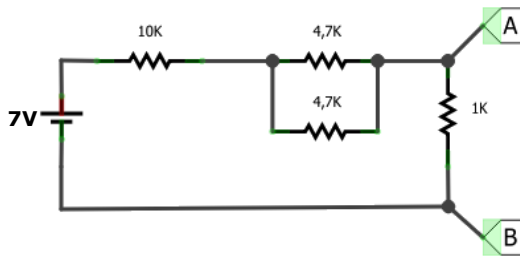1) Calcular e medir os valores de V_{th} , R_{th} , I_{NO} e R_{NO} para o circuito abaixo, entre os pontos A e B: (teóricos e práticos).



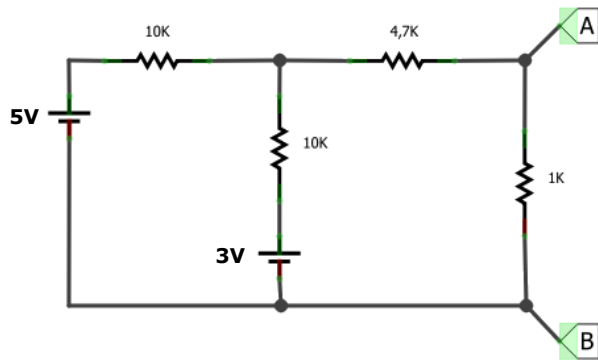2) Calcular e medir os valores de V_{th} , R_{th} , I_{NO} e R_{NO} para o circuito abaixo, entre os pontos A e B: (teóricos e práticos).



1)R:

V. Teórico:

V. Prático:

2)R:

V. Teórico:

V. Prático: